

Introduksjon


Nå som vi har sett litt på hvordan vi kan kontrollere en lysdiode på for

Steg 1: Finn frem utstyr

Før vi kan begynne å lage kretsen og koden, er vi nødt til å finne frem en buzzer.




1 Arduino Uno
1 breadboard
2 ledninger
1 buzzer
1 motstand 270 Ohm (rød-lilla-brun-gull)

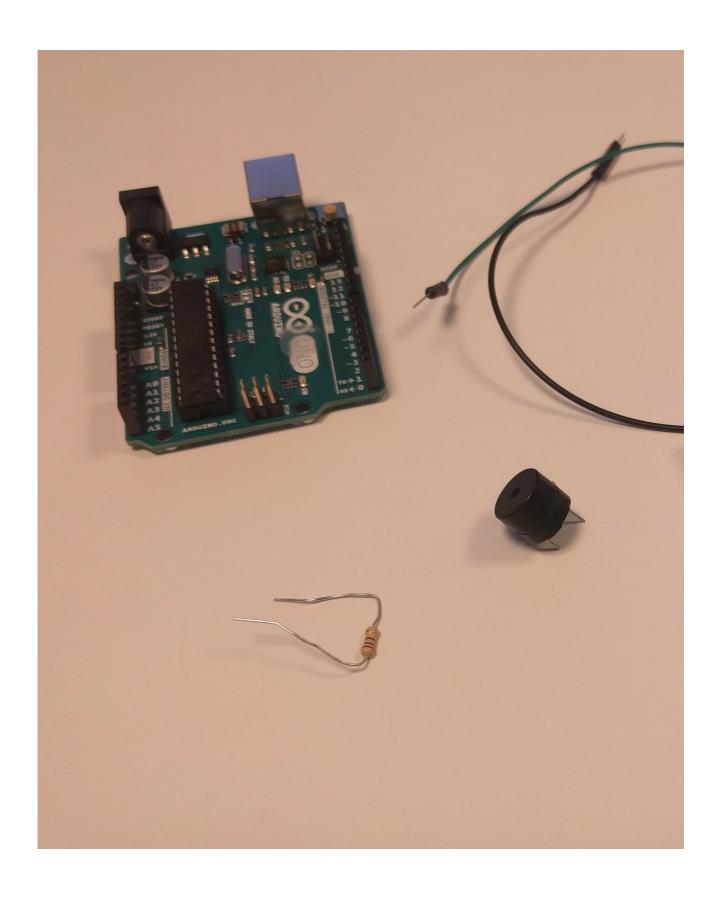

Steg 2: Lag kretsen

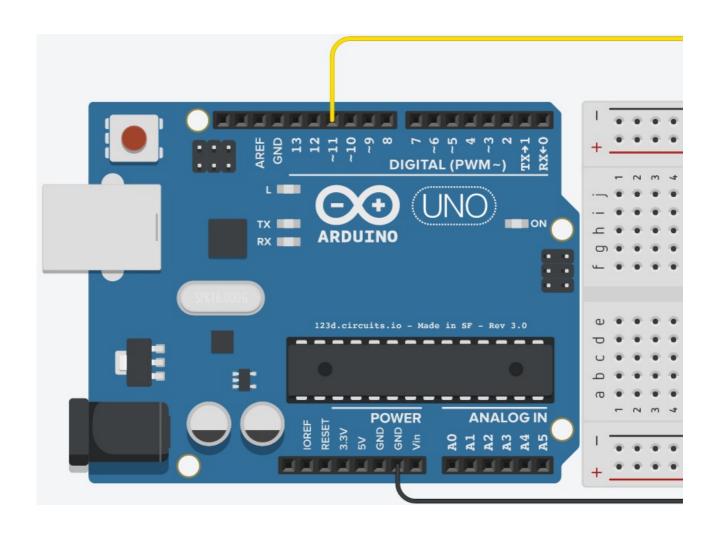Før vi kan begynne med programmeringen, så er vi nødt til å lage en følge instruksjonene og illustrasjonen under.



Sjekkliste

- Ledning fra GND på Arduinoen til den negative lederen på buzze
- Ledning fra 11~ på Arduinoen til motstand
- Motstand til den positive lederen på buzzeren

Porter merket med ~

Husker du hva "~" betyr? Det har seg slik at alle porter merket me for "Pulse With Modulation" og kan blant annet brukes for å spille ly

Steg 3: Lag en tone

Nå skal vi lage vår første tone med Arduinoen.



- Åpne Arduino-programmet om det ikke allerede er åpent.
- Arduino-programmet starter med denne koden:

```
void setup(){
}
void loop(){
}
```

Skriv denne koden:

```
int lyd = 11;

void setup(){
  pinMode(lyd, OUTPUT);
}

void loop(){
  tone(lyd, 880);
}
```


Trykk på for å laste opp koden. Denne sjekker først om kode arduinoen.

Lager den lyd?		Lager d	len lyd?
----------------	--	---------	----------

\/	ir	ke	r d	ρt	ik	ke?
V		$ \sim $				

Hvis det ikke virker, så kan det hende at Arduino-programmet står to tingene:

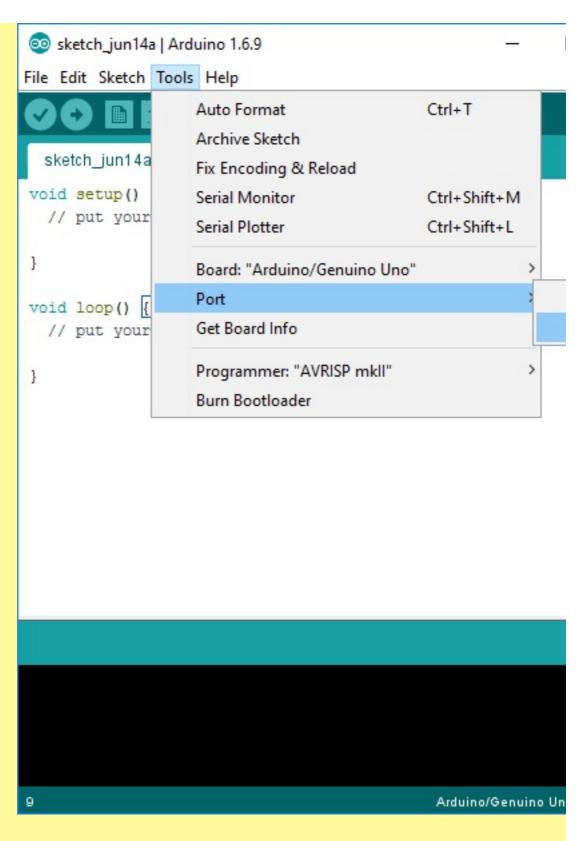- Brett er satt riktig: Tools -> Board -> Arduino/Genuino U
- Port er satt riktig:
 - Windows: **Tools -> Port -> COM1** (kan være et annet



Mac: Tools -> Port ->/dev/tty.usbmodem262471 (


Hvis dette ikke fungerer, kan du prøve å lukke programmet og åpn


Utfordringer



Steg 4: Bruk en lysfølsom lyden

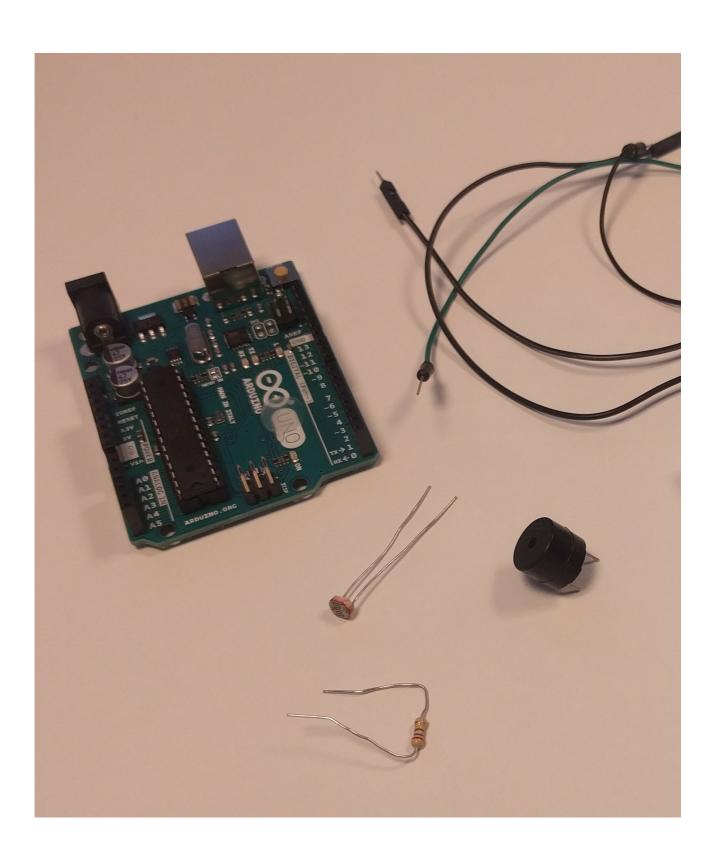Vi kan bruke en annen input for å styre lyden også. La oss se hvordan lysfølsom motstand varierer motstanden etter hvor mye lys den får in diagrammet under og følg sjekklisten!



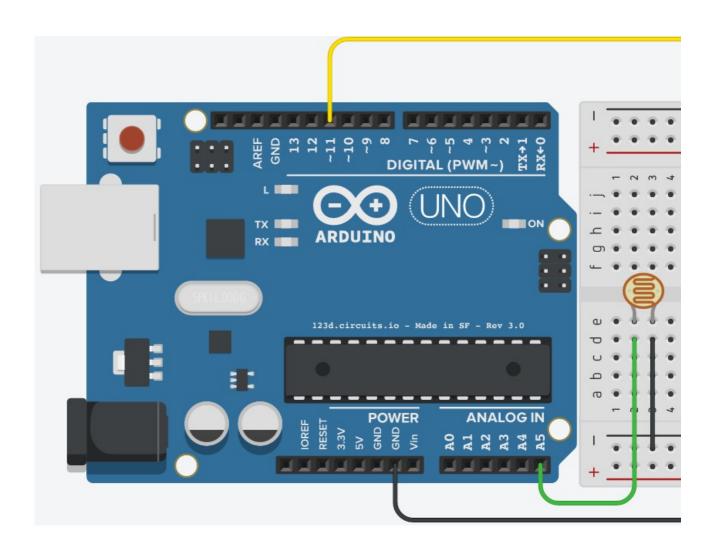

Sjekkliste

- La alle de andre komponentene være som før
- Ledning fra en fot på lysfølsom motstanden til A5 på arduinoen
- Ledning fra fot på lysfølsom motstand til GND
- Skriv koden under:

```
int lyd = 11;
int lys = A5;

void setup() {
  pinMode(lys, INPUT_PULLUP);
```

```
pinMode(lyd, OUTPUT);
}

void loop() {
  int frekvens = analogRead(lys) * 3.2;
  tone(lyd, frekvens);
  delay(100);
}
```

Se der! Nå har du lært å lage litt lyd med Arduino!

Utfordringer

Her er noen nøtter du kan prøve deg på ved å endre koden.

- Hva skjer hvis du endrer verdien til delay?
- Kan du få en lysdiode til å lyse med forskjellig intensitet gitt
- Klarer du å bruke knapper for å spille forksjellige toner?

Мар

map tar en verdi, og endrer den fra ett tall i en gitt range til ett tall

```
int lysstyrke = analogRead(lys);
int verdi = map(lysstyrke, 15, 512, 100, 1500);
```

gi verdi ett tall mellom 15 og 512, hvor en lysstyrke på 15 gir 100

Utfording (Vanskelig)

Kan du bytte ut analogRead(lys)*3.2 til å bruke map?

Lisens: CC BY-SA 4.0 Forfatter: Adrian Helle